

ارائه یک مبدل dc-dc جدید بدون ترانسفورماتور با بهره ولتاژ بهبود یافته

محمد رضا بنائی^۱، استاد، حسین ازدر فائقی بناب^۲، دانشجوی کارشناسی ارشد

۱- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران - m.banaei@azaruniv.edu

۲- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران - h.ajdarfaeghi@azaruniv.edu

چکیده: در این مقاله یک مبدل dc-dc بدون ترانسفورماتور با ضریب بهره بالا و تنفس ولتاژ پائین در دو سر کلید فعال پیشنهاد می‌شود. در این مبدل تنها یک کلید فعال به کار رفته است، لذا کنترل مبدل پیشنهادی ساده بوده و تلفات هدایتی کلید فعال نیز پائین است. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل افزاینده مرسوم بالاتر بوده و مبدل پیشنهادی تا حدی کاری رژیم هدایت پیوسته را گسترش می‌دهد. مبدل پیشنهادی دارای تنفس ولتاژ پائین در دو سر کلید فعال است که باعث کاهش تلفات هدایتی می‌شود. مبدل پیشنهادی می‌تواند در دور رژیم هدایت پیوسته و ناپیوسته کار کند. در این مقاله مدهای کاری مختلف مبدل پیشنهادی، محاسبات مربوط به بهره، جریان‌های عبوری از عنصرها، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن‌ها ارائه می‌شود. برای اثبات عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار PSCAD و نتایج عملی نیز ارائه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: مبدل dc-dc بدون ترانسفورماتور، افزاینده مرسوم، بهره ولتاژ.

A Novel Transformerless dc-dc Converter with Improved Voltage Gain

M. R. Banaei, Professor¹, H. A. Faeghi bonab, Msc. student²

1- Electrical Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, Email: m.banaei@azaruniv
2- Electrical Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, Email: h.ajdarfaeghi@azaruniv.edu

Abstract: In this paper, a single switch transformerless high step up dc-dc converter with low voltage stress on the active switch is proposed. In this converter only one active switch is used which makes the control scheme simple as well as reducing the switching power loss. The voltage gain of the proposed converter is higher than the conventional boost converter and the proposed converter expands the continuous conduction mode (CCM) operation region. The proposed converter has low voltage stress on the active switch which makes reducing the switching power loss. The proposed converter can be operated in the continuous conduction mode (CCM) and the discontinuous conduction mode (DCM). In this paper, different operation modes of the proposed converter, calculation of the voltage gain, the currents that flow through the components, efficiency and capacitors voltage ripple are presented. To verify the operation of the proposed converter, simulation results via PSCAD software and experimental results are provided.

Keywords: Transformer less high step up dc-dc converter, conventional boost, voltage gain.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۴/۰۷/۵

تاریخ اصلاح مقاله: ۹۴/۰۵/۲۰ و ۹۴/۰۴/۲۰ و ۹۴/۰۵/۲۸ و ۹۴/۰۶/۲۲ و ۹۴/۰۷/۳۰ و ۹۴/۰۸/۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۴/۰۷/۳

نام نویسنده مسئول: محمد رضا بنائی

نشانی نویسنده مسئول: ایران - تبریز - کیلومتر ۳۵ جاده تبریز مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی و مهندسی

شده است. این مبدل دارای ورودی موازی و خروجی سری است و از دو سلف القایی تشکیل شده است. از مزایای این مبدل می‌توان به تنش ولتاژ پائین در دو سر کلید فعال و بهره ولتاژ بالا اشاره نمود که با افزایش نسبت تبدیل ترانسفورماتور به دست می‌آید. در مرجع [۲۲] یک مبدل dc-dc تک کلیده با ضربیب بهره بالا و بر پایه مبدل فلاپیک پیشنهاد داده شده است. ضربیب بهره این مبدل دو برابر مبدل فلاپیک بوده و دارای ساختاری ساده است. این مبدل مشابه مبدل پیشنهادی این مقاله به علت وجود سلف انتهائی ریپل ولتاژ خروجی پائینی دارد. در مراجع [۲۳-۲۴] مبدل‌های dc-dc کاهنده-افزاینده تک کلیده بدون ترانسفورماتور با ضربیب بهره بالا پیشنهاد داده شده است. این مبدل‌ها بر اساس مبدل cuk می‌باشند. بهره ولتاژ بالا باید دارای نسبت تبدیل بزرگ، کاهنده-افزاینده مرسوم است ولذا نسبت به مبدل پیشنهادی بهره ولتاژ پائینی دارند. در مرجع [۲۵] یک مبدل dc-dc بر اساس مبدل KY و با استفاده از سلف القایی پیشنهاد داده شده است که دارای بهره بالاتر از مبدل‌های افزاینده مرسوم، کاهنده-افزاینده و KY است. این مبدل مانند مبدل KY از دو کلید فعال تشکیل شده است. در مرجع [۲۶] یک مبدل dc-dc با ضربیب بهره بالا با استفاده از دو خازن و دو دیود در سمت ثانویه سلف القایی بهمنظور ایجاد بهره ولتاژ بالا پیشنهاد داده شده است. در این مبدل برای به دست آوردن بهره ولتاژ بالا، روش شارژ موازی خازن و دشارژ سری آن به کار برده شده است. در مرجع [۲۷] یک مبدل dc-dc دوچهته با تنش ولتاژ پائین در دو سر کلید فعال و با استفاده از سلف القایی پیشنهاد داده شده است. در این مبدل در حالت افزاینده‌گی دو خازن به صورت موازی شارژ و به صورت سری دشارژ می‌شوند و در حالت کاهنده‌گی خازن‌های مذکور به صورت سری شارژ و موازی دشارژ می‌شوند. در مرجع [۲۸] مبدل‌های ایزووله نشده تک کلیده با بهره ولتاژ بالا و تنش ولتاژ پائین در دو سر دیودها و کلید توسط دیود کلمپ محدود شده است. در این مقاله یک مبدل dc-dc جدید بدون ترانسفورماتور با ضربیب بهره بالا پیشنهاد داده شده است که ضربیب بهره بالاتر از مبدل افزاینده مرسوم دارد. در مبدل پیشنهادی تها یک کلید به کار رفته است که باعث سادگی کنترل مبدل می‌گردد. این مبدل تنش ولتاژ پائینی در دو کلید دیودها ایجاد می‌کند و به علت وجود سلف انتهائی ریپل ولتاژ خروجی پائینی دارد.

۲- مبدل پیشنهادی

مدار قدرت مبدل پیشنهادی در شکل (۱-الف) نشان داده شده است. این مبدل از کلید S، دو سلف L₁ و L₂ چهار خازن C₁, C₂, C₃ و C₄، چهار دیود D₁, D₂, D₃ و D₄ و خازن خروجی C₀ تشکیل شده است. مبدل در رژیم هدایت پیوسته دارای دو مد کاری است که به ترتیب شرح داده می‌شود.

۱- مقدمه
 در سیستم‌های خورشیدی و پیل سوختی به علت ولتاژ ورودی پائین نیاز به افزایش ولتاژ است. به همین دلیل ساختارهای مختلفی برای افزایش ولتاژ ارائه شده است. مبدل‌هایی مانند افزاینده مرسوم، کاهنده-افزاینده، فلاپیک و cuk دارای بهره ولتاژ بالائی می‌باشند ولی چون این بهره بالا در چرخه کاری بالا حاصل می‌شود باعث ایجاد مشكلاتی مانند تداخل الکترومغناطیسی و جریان برگشتی دیود می‌گردد [۱-۲]. بنابراین باید از یک مبدل با ضربیب افزاینده‌گی بالا استفاده شود [۳]. بازده مبدل برای کاربردهای موردنظر باید زیاد باشد ولی توسط کلید فعال، دیود و مقاومت سری معادل خازن‌ها و سلف‌ها محدود می‌شود [۴-۷]. مبدل‌های dc-dc با بهره ولتاژ بالا باید دارای نسبت تبدیل بزرگ، کارایی بالا و حجم کم باشند. برای دستیابی به ویژگی‌های ذکر شده و همچنین جلوگیری از عملکرد مدار در چرخه کاری بالا، مبدل‌های ایزوله شده مانند فوروارد، فلاپیک و پوسپول به کار گرفته شده‌اند که می‌توانند بهوسیله تنظیم نسبت دور ترانسفورماتور به بهره‌های ولتاژ بالا برسند، ولی در این مبدل‌ها به علت وجود اندوکتانس نشستی ترانسفورماتور، تلفات توان زیاد خواهد بود [۸]. برای رفع این مشکل، از مدارهای کلمپ اکتیو و استابر استفاده می‌شود. اما به علت مدارهای اضافی، هزینه ساخت یک عیب به حساب می‌آید [۹]. یکی از روش‌های افزایش بهره ولتاژ استفاده از خازن‌های سوئیچ شونده است [۱۰-۱۱]. این روش برای کاربردهای توان بالا مناسب نیست و هنگام کلید زنی در جریان بالا، بازده مدار کم می‌شود. برای حل مشکل فوق و کاهش ماکریزم جریان عبوری باید ریپل ولتاژ خروجی را کاهش داد [۱۲]. در مراجع [۱۳-۱۴] مبدل‌های جدیدی با استفاده از روش ایترلیو کردن دو مبدل افزاینده ارائه شده‌اند. در این مبدل‌ها از مازلول‌های چندبرابرکننده ولتاژ استفاده شده است و شامل سلف تزویج و خازن‌های سوئیچ شونده می‌باشند. روش ایترلیو موجب افزایش بهره ولتاژ و کاهش ریپل جریان ورودی می‌شود بنابراین عملکرد مبدل را بهبود می‌بخشد ولی افزایش ابعاد مبدل، بیش ترشدن تعداد عناصر به کار گرفته و پیچیده تر شدن مبدل از معایب این روش است [۱۵]. در مرجع [۱۶] از یک سلف تزویج و سه مبدل ایترلیو در سمت اولیه و دو مدار چندبرابرکننده ولتاژ در سمت ثانویه سلف تزویج برای دستیابی به چگالی توان و بهره ولتاژ بالا استفاده شده است. در مراجع [۱۷-۱۹] چندین ساختار با ضربیب بهره بالا ارائه شده است. معایب اصلی این مبدل‌ها عبارتند از: افزایش تعداد المان‌های مدار، ساختار پیچیده، حجم و وزن بالا و افزایش ریپل جریان ورودی.

در مرجع [۲۰] یک مبدل dc-dc بدون ترانسفورماتور کاهنده با تنش ولتاژ پائین در دو سر کلید پیشنهاد داده شده است. مبدل مذکور با روش شارژ سری و دشارژ موازی می‌تواند بهره ولتاژ پائینی را ایجاد کند و بهره ولتاژ این مبدل یک چهارم مبدل کاهنده مرسوم است. لازم به ذکر است در این مبدل از چهار کلید فعال استفاده شده است. در مرجع [۲۱] یک مبدل dc-dc ایترلیو جدید با ضربیب بهره بالا پیشنهاد داده

$$V_{L1} = V_i \quad (1)$$

$$V_{C3} = V_{C2} \quad (2)$$

$$V_{L2} = V_i + V_{C4} + V_{C1} + V_{C2} - V_{C3} - V_o \quad (3)$$

در روابط فوق، V_o ولتاژ خروجی، V_i ولتاژ ورودی، V_{L1} ولتاژ دو سر سلف L_1 ، V_{L2} ولتاژ دو سر سلف L_2 ، V_{C1} ولتاژ دو سر خازن C_1 ، V_{C2} ولتاژ دو سر خازن C_2 ، V_{C3} ولتاژ دو سر خازن C_3 و V_{C4} ولتاژ دو سر خازن C_4 است.

۲-۲- مد کاری دوم

مدار معادل این مد کاری در شکل (۱-ج) نشان داده شده است. در این مد کاری کلید S خاموش می‌شود. دیودهای D_2 ، D_3 و D_4 روشن و دیدوی D_3 خاموش است. در این مد کاری سلف L_1 دشارژ می‌شود و خازن C_1 شارژ می‌شود. خازن C_2 دشارژ و خازن‌های C_3 و C_4 شارژ می‌شوند و سلف L_2 نیز که در مد کاری اول در حال شارژ شدن بود در این مد کاری دشارژ می‌شود. با اعمال KVL در مدار شکل (۱-ج) خواهیم داشت:

$$V_{L1} = -V_{C1} \quad (4)$$

$$V_{L1} = V_i - V_{C3} \quad (5)$$

$$V_{L2} = V_{C4} - V_o \quad (6)$$

$$V_{C4} = V_{C3} + V_{C2} \quad (7)$$

شکل موج‌های کلیدی مربوط به مبدل پیشنهادی در شکل ۲ نشان داده شده است. در این شکل موج‌ها میانگین جریان عبوری از سلف‌های L_1 و L_2 نشان داده شده است و همچنین مقدار ولتاژ دو سر کلید S در مد کاری دوم و مقدار ولتاژ دو سر سلف L_1 در مد کاری اول و دوم نمایش داده شده است.

۳-۲- محاسبه ضریب بهره در رژیم هدایت پیوسته

چرخه کاری (D) برای مبدل پیشنهادی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D = \frac{T_{on}}{T} \quad (8)$$


در رابطه فوق، T_{on} مدت زمان روشن بودن کلید S و T کل زمان کلیدزنی است.

طبق قانون تعادل ولتاژ در حالت دائمی متوسط ولتاژ دو سر یک سلف در یک دوره تناوب برابر صفر است. با اعمال این قانون برای سلف L_1 و با توجه به روابط (۱) و (۴) خواهیم داشت:


$$\int_0^{DT} V_i dt + \int_{DT}^T (-V_{C1}) dt = 0 \quad (9)$$

از رابطه فوق ولتاژ دو سر خازن C_1 (V_{C1}) به صورت زیر به دست می‌آید:


$$V_{C1} = \frac{DV_i}{1-D} \quad (10)$$

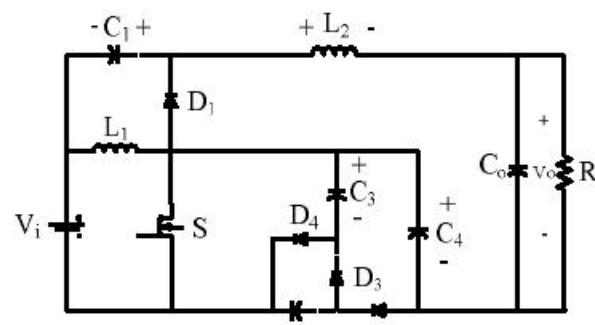

(الف)

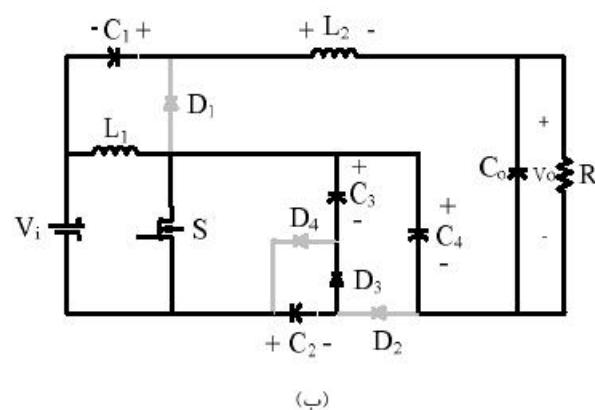

(ب)

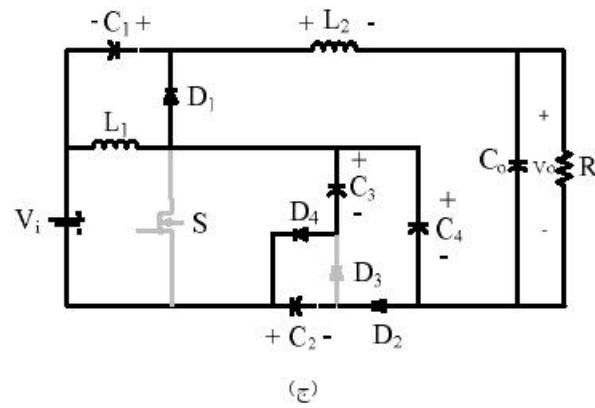


(ج)

شکل ۱: (الف) مدار قدرت مبدل پیشنهادی؛ (ب) مد کاری اول؛ (ج) مد کاری دوم

۱-۲- مد کاری اول

در این مد کاری کلید S روشن می‌شود. دیودهای D_1 ، D_2 و D_3 خاموش و دیود D_4 روشن است. مدار معادل مبدل در این مد کاری در شکل (۱-ب) نشان داده شده است. ولتاژ دو سر سلف L_1 برابر ولتاژ منبع ورودی است. در این مد کاری سلف L_1 به صورت خطی شارژ می‌شود. خازن C_3 از رژی خود را روی خازن C_2 تخلیه می‌کند و خازن‌های C_1 و C_4 در این مد کاری دشارژ می‌شوند. ولتاژ دو سر سلف L_2 ثابت است بنابراین سلف L_2 در این مد کاری شارژ می‌شود. روابط این مد کاری با برقراری KVL در مدار شکل (۱-ب) به صورت زیر به دست می‌آیند:

منحنی بهره ولتاژ حاصل از مبدل‌های افزاینده مرسوم، کاهنده-افزاینده، cuk و مبدل پیشنهادی به ازای چرخه کاری مختلف در شکل ۳ نشان داده شده است. مقایسه نمودار بهره ولتاژ نشان می‌دهد که بیشترین مقدار بهره ولتاژ در مبدل پیشنهادی ایجاد شده است.

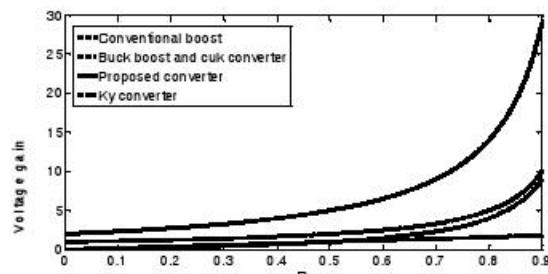

شکل ۳: منحنی بهره ولتاژ مبدل‌های dc-dc به ازای مقادیر مختلف از چرخه کاری

۴-۲- محاسبه جریان‌های عبوری از عناصر مبدل
جریان عبوری از خازن‌های C_1 و C_4 و سلف L_2 در مدار کاری اول با توجه به شکل (۱-ج) برابر است با:

$$-I_{L2} = I_{C1,0n} = I_{C4,0n} = -I_o \quad (16)$$

در رابطه فوق، $I_{C1,0n}$ ، $I_{C4,0n}$ و I_{L2} به ترتیب جریان‌های عبوری از خازن‌های C_1 و C_4 و سلف L_2 در مدار کاری اول است.

طبق قانون تعادل جریان در حالت دائمی متوسط جریان عبوری از یک خازن در یک دوره تنابوب برابر صفر است. با اعمال این قانون برای خازن C_4 خواهیم داشت:

$$\int_0^{DT} I_{C4,0n} dt + \int_{DT}^T I_{C4,off} dt = 0 \quad (17)$$

در رابطه فوق، $I_{C4,off}$ ، جریان عبوری از خازن C_4 در مدار کاری دوم است. با توجه به شکل (۱-ج) جریان عبوری از خازن C_2 در مدار کاری دوم

($I_{C2,off}$) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_{C2,off} = -(I_{L2} + I_{C4,off}) \quad (18)$$

از روابط (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) جریان عبوری از خازن C_2 در مدار کاری دوم به صورت زیر به دست می‌آید:

$$I_{C2,off} = -\frac{I_o}{1-D} \quad (19)$$


با توجه به شکل (۱-ج) جریان عبوری از خازن C_3 در مدار کاری اول به صورت زیر است:

$$I_{C3,0n} = -I_{C2,0n} = \frac{I_o}{D} \quad (20)$$

در رابطه فوق، $I_{C3,0n}$ و $I_{C2,0n}$ جریان‌های عبوری از خازن‌های C_2 و C_3 در مدار کاری اول است.

جریان عبوری از سلف L_1 (I_{L1}) با توجه به شکل (۱-ج) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_{L1} = I_{C1,off} + I_{C3,off} + I_{C4,off} + I_{L2} = \frac{2+D}{1-D} I_o \quad (21)$$

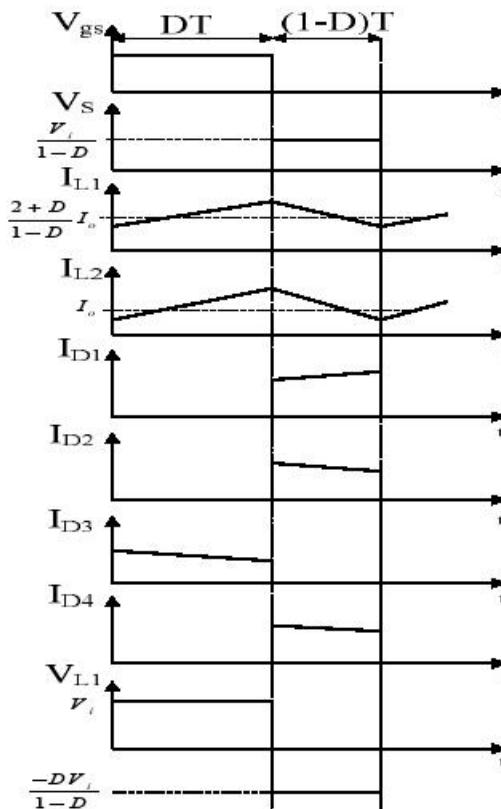

شکل ۲: شکل موج‌های کلیدی مبدل پیشنهادی

با توجه به روابط (۱) و (۵) و برقراری قانون تعادل ولتاژ برای سلف L_1 می‌توان نوشت:

$$\int_0^{DT} V_i dt + \int_{DT}^T (V_i - V_{C2}) dt = 0 \quad (11)$$

ولتاژ خازن‌های C_2 و C_3 و V_{C2} و V_{C3} با توجه به رابطه (۲) برابر است به عبارت دیگر:

$$V_{C2} = V_{C3} = \frac{V_i}{1-D} \quad (12)$$

با توجه به رابطه (۷) ولتاژ خازن C_4 (V_{C4}) برابر مجموع ولتاژ خازن‌های C_2 و C_3 است به عبارت دیگر:

$$V_{C4} = \frac{V_i}{1-D} \quad (13)$$

با توجه به شکل‌های (۱-ب) و (۱-ج) و برقراری قانون تعادل ولتاژ برای سلف L_1 می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} & \int_0^{DT} (V_{C4} + V_{C1} + V_{C2} - V_{C3} - V_o) dt \\ & + \int_{DT}^T (V_{C4} - V_o) dt = 0 \end{aligned} \quad (14)$$

با توجه به روابط (۸) تا (۱۴) ضریب بهره مبدل در رژیم هدایت پیوسته (M_{CCM}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$M_{CCM} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{2+D}{1-D} \quad (15)$$

بیشترین مقدار جریان‌های عبوری از سلفهای L_1 و L_2 (I_{L1,max}) و (I_{L2,max}) از روابط زیر قابل محاسبه هستند:

$$I_{L1,\max} = I_{L1,o} + \frac{\Delta I_{L1}}{2} = \frac{2+D}{1-D} I_o + \frac{D(1-D)V_o}{2(2+D)L_f s} \quad (۳۴)$$

$$I_{L2,\max} = I_{L2,o} + \frac{\Delta I_{L2}}{2} = I_o + \frac{D(1-D)V_o}{2(2+D)L_f s} \quad (۳۵)$$

۶-۲- محاسبه اندازه ریپل ولتاژ خروجی

اندازه ریپل ولتاژ خروجی (ΔV_o) از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C_o} = \frac{1}{C_o} \times \frac{\Delta I_{L1}}{2} \times \frac{T_s}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{V_o D(1-D)}{8(2+D)L_f s^2 C_o} \quad (۳۶)$$

کمترین مقدار فیلتر خازنی (Comin) برای کاهش ریپل ولتاژ خروجی به صورت زیر است:

$$C_{o,\min} = \frac{\Delta I_{L2,\max}}{8f_s \Delta V_o} = \frac{V_o D_{\min}(1-D_{\min})}{8(2+D_{\min})L_f s^2 \Delta V_o} \quad (۳۷)$$

در رابطه فوق D_{\min} کمترین مقدار چرخه کاری است.

۷-۲- رژیم هدایت ناپیوسته

مددهای کاری اول و دوم رژیم هدایت ناپیوسته مدهای کاری اول و دوم رژیم هدایت پیوسته می‌باشند. در مرد کاری سوم رژیم هدایت ناپیوسته کلید و دیودها خاموش می‌شوند. مدار معادل مرد کاری سوم در شکل ۴ نشان داده شده است. در این مرد کاری جریان عبوری از سلفها مقدار ثابتی می‌شود و جریان عبوری از دیودها نیز به مقدار صفر می‌رسد. جریان‌های عبوری از دیودهای D₁, D₂ و D₄ در مرد کاری دوم رژیم هدایت ناپیوسته (D₁, D₂ و D₄) از روابط زیر به دست می‌آیند:

$$I_{D1} = I_{L1} - I_{C3,off} - I_{C4,off} \quad (۳۸)$$

$$I_{D2} = I_{L2} + I_{C4,off} \quad (۳۹)$$

$$I_{D4} = I_{C3,off} \quad (۴۰)$$

با توجه به روابط فوق می‌توان نوشت:

$$I_{D1} + I_{D2} + I_{D4} = I_{L1} + I_{L2} \quad (۴۱)$$

متوسط جریان عبوری از دیودهای D₁, D₂, D₄ و D₅ در حالت پایدار و با توجه به شکل ۱-ج) و روابط (۳۸)، (۳۹) و (۴۰) برابر جریان خروجی است به عبارت دیگر:

$$I_{D1,o} = I_{D2,o} = I_{D4,o} = \frac{V_o}{R} \quad (۴۲)$$

با اعمال قانون تعادل ولتاژ برای سلفهای L₁ و L₂ چرخه کاری در مرد کاری دوم رژیم هدایت ناپیوسته (D_{min}) از معادله زیر به دست می‌آید:

$$(2-M_{DCM})D_{m2}^2 + D_{m2}D(5-M_{DCM}) + 3D^2 = 0 \quad (۴۳)$$

در رابطه فوق M_{DCM} بهره ولتاژ در رژیم هدایت ناپیوسته است.

با توجه به شکل ۵ می‌توان نوشت:

$$I_{D1,o} + I_{D2,o} + I_{D4,o} = \frac{1}{2} \times D_m \times I_{D-PK} \quad (۴۴)$$

در رابطه فوق مجموع پیک جریان دیودهای D₃, D₁, D₂ و D₄ (I_{D-PK}) برابر است با:

$$I_{D-PK} = \frac{V_o DT_s}{L_s} \quad (۴۵)$$

در رابطه فوق، I_{C1,off} و I_{C3,off} به ترتیب جریان‌های عبوری از خازن‌های C₁ و C₃ در مرد کاری دوم است.

جریان‌های عبوری از دیودهای D₁, D₂, D₃, D₄ و D₅ از روابط زیر قابل محاسبه هستند:

$$I_{D1} = I_{C1,off} + I_{L1} = \frac{I_o}{1-D} \quad (۲۲)$$

$$I_{D2} = -I_{C2,off} = \frac{I_o}{1-D} \quad (۲۳)$$

$$I_{D3} = -I_{C3,off} = \frac{I_o}{D} \quad (۲۴)$$

$$I_{D4} = I_{C4,off} = \frac{I_o}{1-D} \quad (۲۵)$$

جریان عبوری از کلید S (Is) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_s = I_{L1} - I_{C1,off} - I_{C4,off} = \frac{1+D}{D(1-D)} I_o = \frac{V_o^3 - V_i^2}{DV_o - V_i^2 R} \quad (۲۶)$$

مقدار متوسط جریان ورودی از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$I_i = \int_0^{DT} (I_{L1} - I_{C1,off}) dt + \int_0^T (I_{L1} - I_{C1,off}) dt = \frac{2+D}{1-D} I_o \quad (۲۷)$$

در رابطه فوق, I_i متوسط جریان ورودی و I_o متوسط جریان خروجی است.

۵-۲- محاسبه ریپل جریان عبوری از سلفها

معادلات جریان سلفهای L₁ و L₂ در بازه زمانی 0 ≤ t < DT با توجه به شکل (۱-ب) به صورت زیر هستند:

$$I_{L1}(t) = \frac{1}{L_1} \int_0^{DT} V_i dt + I_{L1}(0) \quad (۲۸)$$

$$I_{L2}(t) = \frac{1}{L_2} \int_0^t (V_{C4} + V_{C1} + V_{C2} - V_{C3} - V_o) dt + I_{L2}(0) \quad (۲۹)$$

در روابط فوق, I_{L1}(0) و I_{L2}(0) مقادیر اولیه جریان‌های عبوری از سلفهای L₁ و L₂ است.

اندازه ریپل جریان‌های عبوری از سلفهای L₁ و L₂ با توجه به روابط فوق و مقدار ولتاژ خازن‌ها به صورت زیر قابل محاسبه هستند:

$$\Delta I_{L1} = \frac{DV_i}{L_1 f_s} = \frac{D(1-D)V_o}{(2+D)L_1 f_s} = \frac{VV_o - V_i^2}{(V_i + V_o)L_1 f_s} \quad (۳۰)$$

$$\Delta I_{L2} = \frac{DV_i}{L_2 f_s} = \frac{D(1-D)V_o}{(2+D)L_2 f_s} = \frac{V_i V_o - V_i^2}{(V_i + V_o)L_2 f_s} \quad (۳۱)$$

در روابط فوق, ΔI_{L1} و ΔI_{L2} اندازه ریپل جریان‌های عبوری از سلفهای L₁ و L₂ و فرکانس کلیدزنی است.

بیشترین مقدار اندازه ریپل جریان‌های عبوری از سلفهای L₁ و L₂ به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\Delta I_{L1,\max} = \frac{D_{\min} V_{i,\max}}{L_1 f_s} = \frac{D_{\min}(1-D_{\min})V_o}{(2+D_{\min})L_1 f_s} \quad (۳۲)$$

$$\Delta I_{L2,\max} = \frac{D_{\min} V_{i,\max}}{L_2 f_s} = \frac{D_{\min}(1-D_{\min})V_o}{(2+D_{\min})L_2 f_s} \quad (۳۳)$$

در روابط فوق, ΔI_{L1,max} و ΔI_{L2,max} بیشترین مقدار اندازه ریپل جریان سلفهای L₁ و L₂ است.

تلفات هدایتی کلید S (P_{DS}) برابر است با:

$$P_{DS} = r_{DS} I_{S,ms}^2 = r_{DS} \frac{(1+2D)^2}{D(1-D)} I_o^2 \quad (50)$$

تلفات کلیدزنی کلید S از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_{Sw} = f_s C_s V_s^2 = f_s C_s \left(\frac{V_i}{1-D} \right)^2 \quad (51)$$

در رابطه فوق Cs خازن خروجی کلید S و Vs ولتاژ دوسر کلید S در زمان خاموش بودن آن است.

رابطه (51) به صورت زیر بازنویسی می‌گردد:

$$P_s = f_s C_s \left(\frac{(M_{CCM} + 2)V_o}{4M_{CCM}} \right)^2 \quad (52)$$

با توجه به روابط (50) و (52) تلفات کل کلید از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_{Switch} = P_{DS} + \frac{P_{Sw}}{2} \quad (53)$$

مقدار مؤثر جریان‌های عبوری از دیودهای D₁ و D₂ و D₄ (I_{D1,ms}) و D₃ (I_{D2,ms}) برابر است با:

$$I_{D1,ms} = I_{D2,ms} = I_{D4,ms} = \sqrt{\frac{1}{T_{av}} \left(\frac{I_o}{1-D} \right)^2} dt = \frac{I_o}{\sqrt{1-D}} \quad (54)$$

تلفات مقاومت حالت روشن دیود D₁ ((P_{RF})_{D1}) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$(P_{RF})_{D1} = R_{F1} I_{D1,ms}^2 = R_{F1} \frac{I_o^2}{1-D} \quad (55)$$

تلفات مقاومت حالت روشن دیود D₂ ((P_{RF})_{D2}) به این صورت محاسبه می‌شود:

$$(P_{RF})_{D2} = R_{F2} I_{D2,ms}^2 = R_{F2} \frac{I_o^2}{1-D} \quad (56)$$

تلفات مقاومت حالت روشن دیود D₄ ((P_{RF})_{D4}) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$(P_{RF})_{D4} = R_{F4} I_{D4,ms}^2 = R_{F4} \frac{I_o^2}{1-D} \quad (57)$$

مقدار متوسط جریان‌های عبوری از دیودهای D₁ و D₂ و D₃ و D₄ (I_{D1,av} و I_{D2,av}) برابر است با:

$$I_{D1,av} = I_{D2,av} = I_{D4,av} = \frac{1}{T} \int_{DT_s}^T \left(\frac{I_o}{1-D} \right) dt = I_o \quad (58)$$

تلفات ولتاژ حالت روشن D₁ ((P_{VF})_{D1}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$(P_{VF})_{D1} = V_{F1} I_{D1,av} = V_{F1} I_o \quad (59)$$

تلفات ولتاژ حالت روشن دیود D₂ ((P_{VF})_{D2}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$(P_{VF})_{D2} = V_{F2} I_{D2,av} = V_{F2} I_o \quad (60)$$

تلفات ولتاژ حالت روشن دیود D₄ ((P_{VF})_{D4}) از رابطه زیر به دست می‌آید:


$$(P_{VF})_{D4} = V_{F4} I_{D4,av} = V_{F4} I_o \quad (61)$$

مقدار مؤثر جریان عبوری از دیود D₃ (I_{D3,ms}) برابر است با:


$$I_{D3,ms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_{C3,ms}^2} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{I_o}{D} \right)^2} = \frac{1}{\sqrt{D}} I_o \quad (62)$$

از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{1}{L_e} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \quad (46)$$

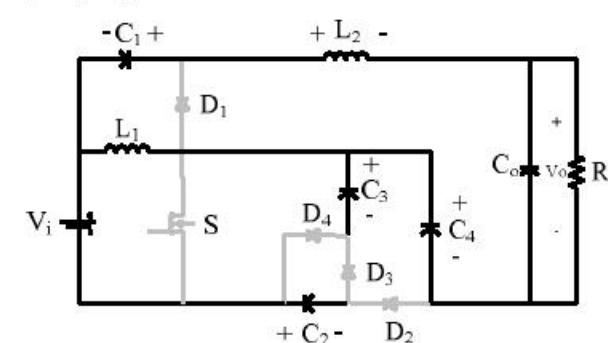

شکل ۴: مدار معادل مبدل پیشنهادی در مد کاری سوم در رژیم هدایت ناپیوسته

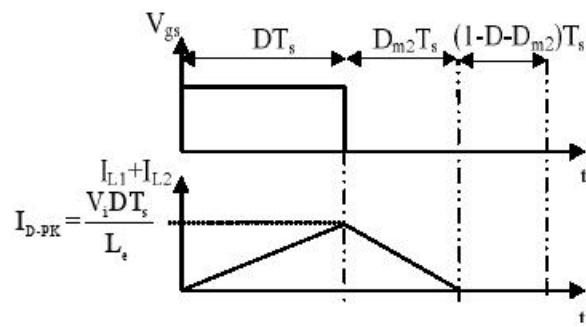

شکل ۵: شکل موج مبدل پیشنهادی در رژیم هدایت ناپیوسته

بهره ولتاژ در رژیم هدایت ناپیوسته با توجه به روابط (42) تا (46) برابر است با:

$$M_{DCM} = \frac{DD_m}{3\pi} \quad (47)$$

در رابطه فوق آ به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\tau = \frac{2L}{RT} \quad (48)$$

۸-۲- محاسبه بازده مبدل

بازده مبدل با محاسبه تلفات عناصر مبدل به دست می‌آید. تلفات المان‌ها با در نظر گرفتن مقاومت‌های پارازیتی محاسبه می‌گردد. مقاومت هدایتی کلید S است. R_{F1}, R_{F2}, R_{F3}, R_{F4} و مقاومت R_{F1}, R_{F2}, R_{F3}, R_{F4} و مقاومت سری معادل خازن‌ها، R_{L1} و R_{L2} مقاومت سری معادل سلف L₁ و L₂, R_{C1} و R_{C2} مقاومت سری معادل خازن خروجی است. تلفات هدایتی با محاسبه مقدار مؤثر جریان عبوری از کلید به دست می‌آید. مقدار مؤثر جریان عبوری از کلید S (I_{s,ms}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_{s,ms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{DT_s} (I_{L1} - I_{C3,ms} - I_{C4,ms})^2 dt} \\ = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{DT_s} \left(\frac{1+2D}{D(1-D)} I_o \right)^2 dt} = \frac{1+2D}{\sqrt{D}(1-D)} I_o \quad (49)$$

$$P_{RC_0} = r_{Co} I_{Co,rms}^2 = r_{Co} \frac{D^2(1-D)^2 R^2 I_o^2}{12(2+D)^2 L_j f_r^2} \quad (75)$$

مقدار مؤثر جریان عبوری از سلف L_1 (I_{L1rms}) برابر است با:

$$I_{L1,rms} = \frac{2+D}{1-D} I_o \quad (76)$$

تلفات مقاومت سری معادل سلف L_1 (P_{RL1}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_{RL1} = R_{L1} I_{L1,rms}^2 = R_{L1} \left(\frac{2+D}{1-D}\right)^2 I_o^2 \quad (77)$$

مقدار مؤثر جریان عبوری از سلف L_2 (I_{L2rms}) برابر است با:

$$I_{L2,rms} = I_o \quad (78)$$

تلفات مقاومت سری معادل سلف L_2 (P_{RL2}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_{RL2} = R_{L2} I_{L2,rms}^2 = R_{L2} I_o^2 \quad (79)$$

تلفات کل مبدل (P_{loss}) برابر مجموع تلفات عناصر مبدل است به عبارت دیگر:

$$P_{loss} = P_{Switch} + \sum_{n=1}^4 (P_{RF})_{Dn} + \sum_{n=1}^4 (P_{PF})_{Dn} + \sum_{n=1}^4 P_{RCn} + P_{RL1} + P_{RL2} + P_{RC0} \quad (80)$$

بازده مبدل (η) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\eta = \frac{P_o}{P_o + P_{loss}} = \frac{1}{1 + \frac{P_{loss}}{P_o}} \quad (81)$$

بازده مبدل (η) با توجه به محاسبات توانها از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{\varphi}{RD(1-D)^2} + r_{Co} \frac{D^2(1-D)^2 R}{12(2+D)^2 L_j f_r^2} + f_r C V_i^2} \quad (82)$$

(φ) به صورت زیر است:

$$\varphi = (1+2D)^2 r_{DS} + D(1-D)(R_{F1} + R_{F2} + R_{F3}) + \frac{D(1-D)^2}{I_o} \sum_{n=1}^4 V_{Fn} + (1-D)^2 R_{F1} + D^2(1-D)(r_{C1} + r_{C4}) + (1-D)(r_{C2} + r_{C3}) + (2+D)^2 D R_{L1} + D(1-D)^2 R_{L2} \quad (83)$$

بازده مبدل با توجه به رابطه (81) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} = \frac{V_o I_o}{V_i I_i} \quad (84)$$

در رابطه فوق P_i توان ورودی مبدل پیشنهادی است.

با توجه به رابطه (84) بازده به صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\eta = \frac{M_{CCM}(1-D)}{2+D} \quad (85)$$

بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی با در نظر گرفتن مقاومت‌های پارازیتی و

با توجه به رابطه (85) به صورت زیر به دست می‌آید:

$$M_{CCM} = \frac{(2+D)\eta}{1-D} \quad (86)$$

تنش ولتاژ دوسر دیودهای D_1, D_2, D_3 و D_4 و $V_{D4}, V_{D3}, V_{D2}, V_{D1}$ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$V_{D1} = V_{D2} = V_{D3} = V_{D4} = \frac{V_i}{1-D} \quad (87)$$

تنش ولتاژ دوسر کلید S از رابطه زیر به دست می‌آید:

تلفات مقاومت حالت روشن دیود D_3 ((P_{RF})_{D3}) به این صورت محاسبه می‌شود:

$$(P_{RF})_{D3} = R_{F3} I_{D3,rms}^2 = R_{F3} \frac{1}{D} I_o^2 \quad (83)$$

مقدار متوسط جریان عبوری از دیود D_3 (I_{D3,av}) از رابطه زیر به دست:

$$I_{D3,av} = \frac{1}{T} \int_0^{DT} (-I_{C3,on}) dt = \frac{1}{T} \int_0^{DT} \left(\frac{I_o}{D} \right) dt = I_o \quad (84)$$

تلفات ولتاژ حالت روشن دیود D_3 ((P_{VF})_{D3}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$(P_{VF})_{D3} = V_{F3} I_{D3,av} = V_{F3} I_o \quad (85)$$

مقدار مؤثر جریان عبوری از خازن‌های C_1 و C_4 و $I_{C1,ms}$ (I_{C4,ms}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_{C1,ms} = I_{C4,ms} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{DT} (I_o)^2 dt + \int_0^T \left(\frac{D}{1-D} I_o \right)^2 dt \right]} = \sqrt{\frac{D}{1-D}} I_o \quad (86)$$

تلفات مقاومت سری معادل خازن C_1 (P_{RC1}) برابر است با:

$$P_{RC1} = r_{C1} I_{C1,ms}^2 = r_{C1} \frac{D}{(1-D)} I_o^2 \quad (87)$$

تلفات مقاومت سری معادل خازن C_4 (P_{RC4}) برابر است با:

$$P_{RC4} = r_{C4} I_{C4,ms}^2 = r_{C4} \frac{D}{(1-D)} I_o^2 \quad (88)$$

مقدار مؤثر جریان عبوری از خازن C_3 و C_2 (I_{C3,ms} و I_{C2,ms}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_{C2,ms} = I_{C3,ms} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{DT} \left(\frac{1}{D} I_o \right)^2 dt + \int_0^T \left(\frac{D}{1-D} \times \frac{1}{D} I_o \right)^2 dt \right]} = \frac{1}{\sqrt{D(1-D)}} I_o \quad (89)$$

تلفات مقاومت سری معادل خازن C_2 (P_{RC2}) برابر است با:

$$P_{RC2} = r_{C2} I_{C2,ms}^2 = r_{C2} \frac{1}{D(1-D)} I_o^2 \quad (90)$$

تلفات مقاومت سری معادل خازن C_3 (P_{RC3}) برابر است با:

$$P_{RC3} = r_{C3} I_{C3,ms}^2 = r_{C3} \frac{1}{D(1-D)} I_o^2 \quad (91)$$

جریان عبوری از خازن C_0 (I_{C0,ms}) در بازه زمانی $0 \leq t \leq DT$ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_{C0,ms} = \frac{\Delta I_{L2} t}{DT} - \frac{\Delta I_{L2}}{2} \quad (72)$$

جریان عبوری از خازن C_0 (I_{C0,off}) در بازه زمانی $DT \leq t \leq T$ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$I_{C0,off} = -\frac{\Delta I_{L2}(t - DT)}{(1-D)T} + \frac{\Delta I_{L2}}{2} \quad (73)$$

مقدار مؤثر جریان عبوری از خازن خروجی C_0 (I_{C0,ms}) با توجه به روابط (70) و (72) برابر است با:

$$I_{C0,ms} = \frac{D(1-D)RI_o}{\sqrt{12(2+D)L_j f_r}} \quad (74)$$

تلفات مقاومت سری معادل خازن خروجی C_0 (P_{RC0}) برابر است با:

۹-۲- محاسبه اندازه ریپل ولتاژ خازن‌ها

مطابق شکل ۷ اندازه ریپل ولتاژ خازن C_1 با ΔV_{C1} نشان داده شده است. $\Delta V_{C1,ESR}$ برابر اندازه ریپل ولتاژ خازن C_1 که از عبور جریان از مقاومت معادل سری خازن C_1 ایجاد شده است. $\Delta V_{C1,cap}$ برابر اندازه ریپل ولتاژ خازن C_1 که براساس شارژ و دشارژ خازن C_1 ایجاد شده است. اندازه ریپل ولتاژ خازن C_1 از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta V_{C1} = \Delta V_{C1,ESR} + \Delta V_{C1,cap} \quad (۸۹)$$

از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \Delta V_{C1,ESR} &= ESR_{C1} \Delta I_{C1} \\ &= ESR_{C1} (I_{C1,off} - I_{C1,on}) = \frac{ESR_{C1} I_o}{1-D} \end{aligned} \quad (۹۰)$$


در رابطه فوق ESR_{C1} به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$ESR_{C1} = \frac{\tan \delta_{C1}}{2\pi f_s} \quad (۹۱)$$

در رابطه فوق $\tan \delta_{C1}$ ضریب تلفات خازن C_1 است.

$\Delta V_{C1,cap}$ به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\Delta V_{C1,cap} = \frac{I_{C1,off} (1-D)T}{C_1} = \frac{DTV_o}{RC_1} \quad (۹۲)$$

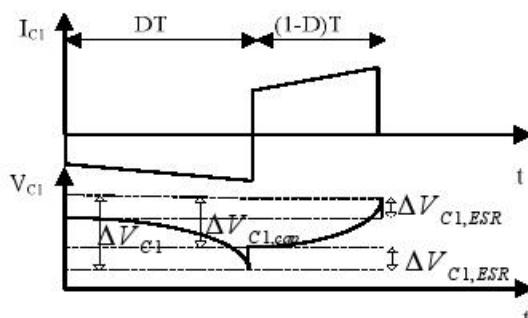

شکل ۷: شکل موج‌های جریان و ولتاژ خازن C_1

براساس شکل ۸ اندازه ریپل ولتاژ خازن C_2 با ΔV_{C2} نشان داده شده است. $\Delta V_{C2,ESR}$ برابر اندازه ریپل ولتاژ خازن C_2 که از عبور جریان از مقاومت معادل سری خازن C_2 ایجاد شده است. $\Delta V_{C2,cap}$ اندازه ریپل ولتاژ خازن C_2 که براساس شارژ و دشارژ خازن C_2 ایجاد شده است. اندازه ریپل ولتاژ خازن C_2 از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta V_{C2} = \Delta V_{C2,ESR} + \Delta V_{C2,cap} \quad (۹۳)$$

از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \Delta V_{C2,ESR} &= ESR_{C2} \Delta I_{C2} \\ &= ESR_{C2} (I_{C2,off} - I_{C2,on}) = \frac{ESR_{C2} I_o}{D(1-D)} \end{aligned} \quad (۹۴)$$

در رابطه فوق ESR_{C2} به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$ESR_{C2} = \frac{\tan \delta_{C2}}{2\pi f_s} \quad (۹۵)$$

در رابطه فوق $\tan \delta_{C2}$ ضریب تلفات خازن C_2 است.

$\Delta V_{C2,cap}$ به صورت زیر به دست می‌آید:

$$V_s = \frac{V_i}{1-D} \quad (۸۸)$$


در رابطه فوق V_s تنش ولتاژ دوسر کلید S است.

با توجه به رابطه فوق تنش ولتاژ دوسر کلید S کمتر از ولتاژ خروجی مبدل است و تلفات هدایتی کلید پائین است. منحنی تنش ولتاژ نرم‌الیزه دوسر کلید حاصل از مبدل‌های افزاینده مرسوم، کاهنده-افزاینده، و مبدل پیشنهادی به ازای بهره ولتاژ مختلف در شکل ۶ نشان داده شده است. مقایسه نمودار تنش ولتاژ نرم‌الیزه دوسر کلید نشان می‌دهد که کمترین مقدار تنش ولتاژ در دوسر کلید در مبدل پیشنهادی ایجاد شده است.

مقادیر نامی نرم‌الیزه شده ولتاژ و جریان عناصر مبدل پیشنهادی در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱: مقادیر نرم‌الیزه شده ولتاژ و جریان عناصر مبدل پیشنهادی

متغیر	مقدار مؤثر نرم‌الیزه شده جریان عبوری حرداً ولتاژ نرم‌الیزه شده	حداکثر ولتاژ نرم‌الیزه شده
کلید	$\frac{(M_{CCM}-1)\sqrt{M_{CCM}+1}}{M_{CCM}\sqrt{M_{CCM}-2}}$	$\frac{M_{CCM}+1}{3M_{CCM}}$
خازن‌های C_4 و C_1	$\frac{\sqrt{M_{CCM}-2}}{M_{CCM}\sqrt{3}}$	$\frac{M_{CCM}-2}{3M_{CCM}}$
خازن‌های C_3 و C_2	$\frac{M_{CCM}+1}{M_{CCM}\sqrt{3M_{CCM}-6}}$	$\frac{2(M_{CCM}+1)}{3M_{CCM}}$
خازن خروجی C_o	$\frac{(M_{CCM}-2)R}{\sqrt{3}M_{CCM}(M_{CCM}+1)Lf_s}$	$\sqrt{3}$
سلف L_1	L_1	$\frac{1}{M_{CCM}}$
سلف L_2	L_2	$\frac{1}{M_{CCM}}$
دیودهای D_2 ، D_1 و D_4	$\frac{\sqrt{M_{CCM}+1}}{M_{CCM}\sqrt{3}}$	$\frac{M_{CCM}+1}{3M_{CCM}}$
دیود D_3	$\frac{\sqrt{M_{CCM}+1}}{M_{CCM}\sqrt{M_{CCM}-2}}$	$\sqrt{M_{CCM}-2}$

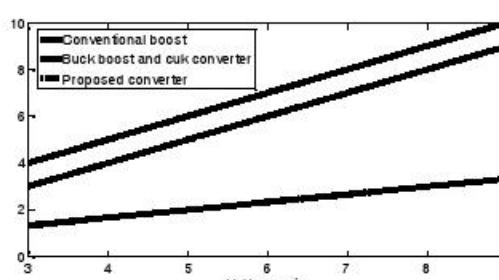

شکل ۶: منحنی تنش ولتاژ نرم‌الیزه دوسر کلید به ازای بهره ولتاژ مختلف

$$\Delta V_{C4,ESR} = ESR_{C4} \Delta I_{C4}$$

$$= ESR_{C4} (I_{C4,off} - I_{C4,on}) = \frac{ESR_{C4} I_o}{1-D} \quad (102)$$


در رابطه فوق ESR_{C4} به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$ESR_{C4} = \frac{\tan \delta_{C4}}{2\pi f_s} \quad (103)$$

در رابطه فوق $\tan \delta_{C4}$ ضریب تلفات خازن $C4$ است.


به صورت زیر به دست می‌آید: $\Delta V_{C4,cap}$

$$\Delta V_{C4,cap} = \frac{I_{C4,off} (1-D)T}{C} = \frac{DTV_o}{RC} \quad (104)$$

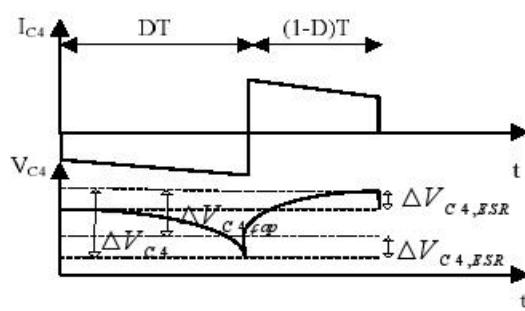

شکل ۸: شکل موج‌های جریان و ولتاژ خازن $C2$

$$\Delta V_{C2,cap} = \frac{I_{C2,off} DT}{C_2} = \frac{TV_o}{RC_2} \quad (96)$$

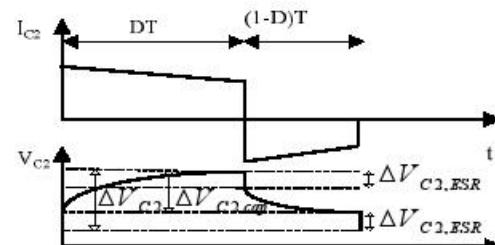

شکل ۸: شکل موج‌های جریان و ولتاژ خازن $C2$

مطابق شکل ۹ اندازه ریپل ولتاژ خازن $C3$ با ΔV_{C3} نشان داده شده است. برابر اندازه ریپل ولتاژ خازن $C3$ که از عبور جریان از مقاومت معادل سری خازن $C3$ ایجاد شده است. اندازه $\Delta V_{C3,cap}$ ریپل ولتاژ خازن $C3$ است که بر اساس شارژ و دشارژ خازن $C3$ ایجاد شده است. اندازه ریپل ولتاژ خازن $C3$ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta V_{C3} = \Delta V_{C3,ESR} + \Delta V_{C3,cap} \quad (97)$$

از رابطه زیر به دست می‌آید: $\Delta V_{C3,ESR}$

$$\Delta V_{C3,ESR} = ESR_{C3} \Delta I_{C3}$$

$$= ESR_{C3} (I_{C3,off} - I_{C3,on}) = \frac{ESR_{C3} I_o}{D(1-D)} \quad (98)$$


در رابطه فوق ESR_{C3} به صورت زیر است:

$$ESR_{C3} = \frac{\tan \delta_{C3}}{2\pi f_s} \quad (99)$$

در رابطه فوق $\tan \delta_{C3}$ ضریب تلفات خازن $C3$ است.

به صورت زیر حاصل می‌گردد:

$$\Delta V_{C3,cap} = \frac{I_{C3,off} (1-D)T}{C_3} = \frac{TV_o}{RC_3} \quad (100)$$

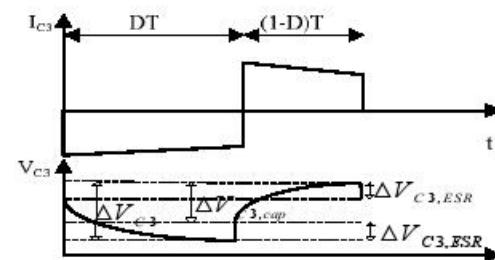

شکل ۹: شکل موج‌های جریان و ولتاژ خازن $C3$

طبق شکل ۱۰ اندازه ریپل ولتاژ خازن $C4$ با ΔV_{C4} نشان داده شده است. برابر اندازه ریپل ولتاژ خازن $C4$ که از عبور جریان از مقاومت معادل سری خازن $C4$ ایجاد شده است. برابر اندازه ریپل ولتاژ خازن $C4$ است که بر اساس شارژ و دشارژ خازن $C4$ ایجاد شده است. اندازه ریپل ولتاژ خازن $C4$ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta V_{C4} = \Delta V_{C4,ESR} + \Delta V_{C4,cap} \quad (101)$$


از رابطه زیر به دست می‌آید: $\Delta V_{C4,ESR}$

۳- نتایج شبیه‌سازی و عملی

برای بررسی صحت عملکرد مبدل پیشنهادی، نتایج شبیه‌سازی در محیط نرم افزار PSCAD و همچنین نتایج عملی نیز ارائه شده است. مقادیر پارامترهای شبیه‌سازی مبدل پیشنهادی در جدول ۲ نشان داده شده است. شکل موج پالس اعمال شده به کلید در شکل ۱۱ نشان داده شده است. با توجه به جدول ۲ و رابطه (۱۵) بهره ولتاژ پنچ است و سطح ولتاژ خروجی برابر ۵۰ ولت است. شکل موج ولتاژ خروجی V_o در شکل ۱۲ نشان داده شده است. جریان‌های عبوری از سلفهای $L1$ و $L2$ در شکل ۱۲ نشان داده شده است. شکل موج پالس اعمال شده به کلید در شکل ۱۱ نشان داده شده است. با توجه به شکل‌های مفروض دیود $D3$ در مرکز اول روشن است و شکل‌های ۱۳ و ۱۴ نشان داده شده است. با توجه به شکل موج‌های مفروض سلفهای $L1$ و $L2$ ، مبدل در رژیم هدایت پیوسته کار می‌کند و با توجه به رابطه (۲۱) و شکل (۱-ج) مقدار متوسط جریان عبوری از سلفهای $L1$ و $L2$ به ترتیب برابر ۱۳ و ۲/۶ آمپر است که این مقادیر تأیید کننده نتایج شبیه‌سازی است. در شکل‌های ۱۵ الی ۱۸ شکل موج جریان‌های عبوری از دیودهای $D1$ ، $D2$ ، $D3$ و $D4$ نشان داده شده است که با توجه به شکل‌های مفروض دیود $D3$ در مرکز اول روشن است و دیودهای $D1$ ، $D2$ و $D4$ در مرکز کاری دوم روشن می‌باشند. در شکل‌های ۱۹ الی ۲۲ جریان‌های عبوری از خازن‌های $C1$ ، $C2$ ، $C3$ و $C4$ نشان داده شده است. با توجه به روابط (۱۶)، (۱۹) و (۲۰) مقدار متوسط جریان‌های عبوری از خازن‌های $C1$ ، $C2$ ، $C3$ و $C4$ در مرکز کاری اول به ترتیب $-2/6$ ، $5/2$ ، $-5/2$ و $-2/6$ -۵/۲ آمپر است. مقدار متوسط جریان‌های عبوری از خازن‌های $C1$ ، $C2$ ، $C3$ و $C4$ در مرکز کاری دوم به ترتیب $2/6$ ، $-5/2$ و $2/6$ -۵/۲ آمپر است که این مقادیر تأیید کننده نتایج شبیه‌سازی هستند. شکل (۲۳) جریان عبوری از کلید S را نشان می‌دهد. با توجه به رابطه (۲۶) مقدار متوسط جریان عبوری از کلید S در زمان روشن بودن

جدول ۳: مقادیر پارامترهای مدار عملی مبدل پیشنهادی


مقدار	متغیر
۲۵ کیلوهertz	فرکانس کلیدزنی
۱۰ ولت	ولتاژ منبع ورودی
۰/۰۱ اهم	مقاومت هدایتی کلید
۱۰۰ میکروفاراد	خازن‌های C_1, C_2, C_3 و C_4
۰ میلی اهم	مقاومت سری معادل خازن‌های C_1, C_2, C_3 و C_4
۴۷۰ میکروفاراد	خازن خروجی C_o
۰/۴۵ میلی اهم	مقاومت سری معادل خازن C_o
۱۴۰ میکروهانتری	سلف L_1
۵۵۰ میکروهانتری	سلف L_2
۰ میلی اهم	مقاومت سری معادل سلف L_1
۰/۱۸ میلی اهم	مقاومت سری معادل سلف L_2
۰/۰۳ اهم	مقاومت حالت روشن دیودهای D_1, D_2, D_3 و D_4
۰/۰۷ ولت	ولتاژ حالت روشن دیودهای D_1, D_2, D_3 و D_4

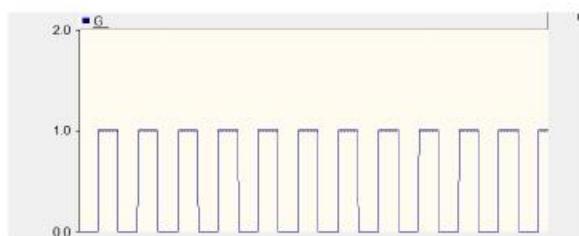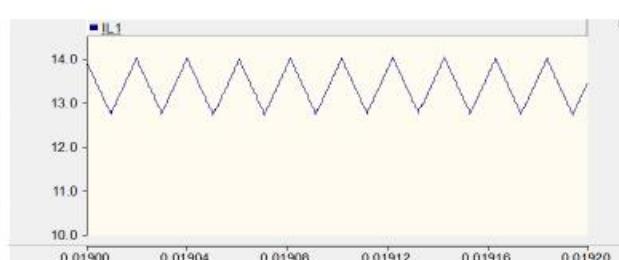

شکل ۱۱: پالس اعمالی به کلید



شکل ۱۲: ولتاژ خروجی

شکل ۱۳: جریان عبوری از سلف L_1

کلید ب رابر ۲۰/۸ آمپر است که با ترتیب حاصل از شبیه‌سازی همخوانی خوبی دارد. با توجه به رابطه (۳۶) و استفاده از مقادیر پارامترهای جدول ۲، اندازه ریپل ولتاژ خروجی (ΔV_o) برابر است با:










$$\Delta V_o = \frac{V_o D(1-D)}{8(2+D)L_o C f_s^2} = \frac{50 \times 0.5 \times (1-0.5)}{8 \times (2+0.5) \times 90 \times 10^{-9} \times 865 \times 10^{-9} \times (50 \times 10^3)^2} = 0.00321V$$

با توجه به رابطه فوق اندازه ریپل ولتاژ خروجی برابر ۰/۳۲۱ ولت به دست می‌آید که عدد کوچکی است و به علت پائین بودن مقدار ریپل ولتاژ خروجی، در شکل موج ولتاژ خروجی مشخص نیست. به منظور تصدیق عملکرد مبدل پیشنهادی برخی از ترتیب عملی ارائه شده است. مقادیر پارامترهای مدار عملی مبدل پیشنهادی در جدول ۳ نشان داده شده است. نوع کلید فعال به کاررفته ماسفت به شماره ۳۶ است. مقادیر پارامترهای مدار عملی مبدل پیشنهادی در جدول ۳ نشان داده شده است. نوع کلید فعال به کاررفته ماسفت به شماره IRFP460A است و چهار دیود به شماره MUR860 استفاده شده است. برای درایو کردن کلید فعال از TLP250 استفاده شده است. این قطعه دارای هشت پایه است. از مزایای این درایور به ایزوله بودن ورودی و خروجی آن می‌توان اشاره کرد. مدار عملی پیاده‌سازی شده در شکل ۲۴ نشان داده شده است. ولتاژ ورودی ۱۰ ولت، ولتاژ خروجی ۴۸ ولت و مقاومت بار ۱۸۰ اهم است. شکل موج ولتاژ ورودی (V_i) در شکل ۲۵-۲-۵ نشان داده شده است. شکل موج ولتاژ خروجی (V_o) در شکل ۲۵-۲-۶ نشان داده شده است. شکل موج جریان عبوری از سلف L_1 (I_L1) در شکل ۲۵-۲-۷ نشان داده شده است. شکل ۲۵-۲-۸ جریان عبوری از سلف L_2 (I_L2) را نشان می‌دهد. شکل موج ولتاژ دوسر کلید فعال (V_S) در شکل ۲۵-۲-۹ نشان داده شده است. راندمان اندازه‌گیری شده مبدل پیشنهادی در شکل ۲۶ نشان داده شده است.


در بار نامی ۵۰ وات، راندمان مبدل تقریباً برابر با ۰/۹۴٪ است.



جدول ۲: مقادیر پارامترهای شبیه‌سازی مبدل پیشنهادی

مقدار	متغیر
۵ کیلوهertz	فرکانس کلیدزنی
۱۰ ولت	ولتاژ منبع ورودی
۰/۵ درصد	چرخه کاری
۰/۰۲ اهم	مقاومت هدایتی کلید
۱۳۰ وات	توان خروجی
۴۷۰ میکروفاراد	خازن‌های C_1, C_2, C_3 و C_4
۰/۱۸ میلی اهم	مقاومت سری معادل خازن‌های C_1, C_2, C_3 و C_4
۸۶۵ میکروفاراد	خازن خروجی C_o
۰/۱۳ میلی اهم	مقاومت سری معادل خازن C_o
۹۰ میکروهانتری	سلفهای L_2 و L_1
۰/۴۶ میلی اهم	مقاومت سری معادل سلفهای L_2 و L_1
۰/۰۲ اهم	مقاومت حالت روشن دیودهای D_1, D_2, D_3 و D_4
۰/۰۸ ولت	ولتاژ حالت روشن دیودهای D_1, D_2, D_3 و D_4

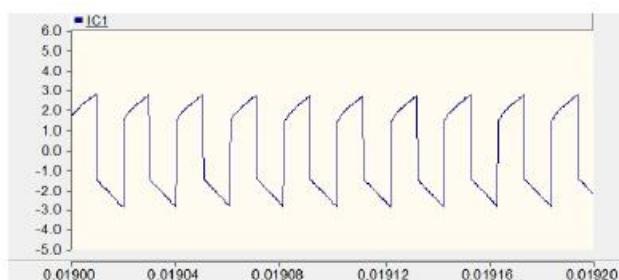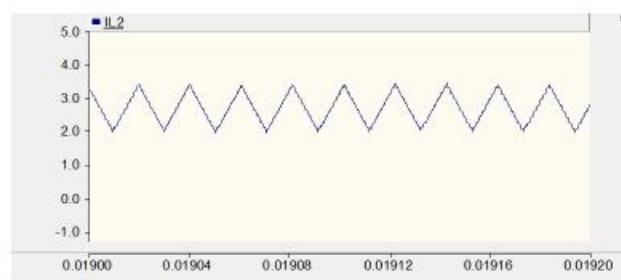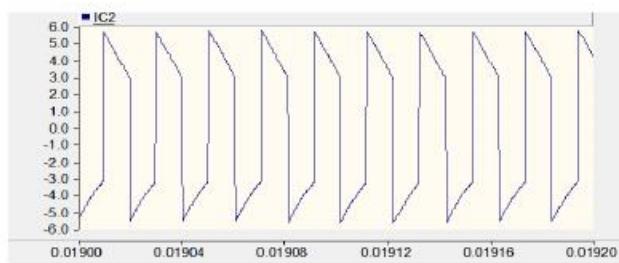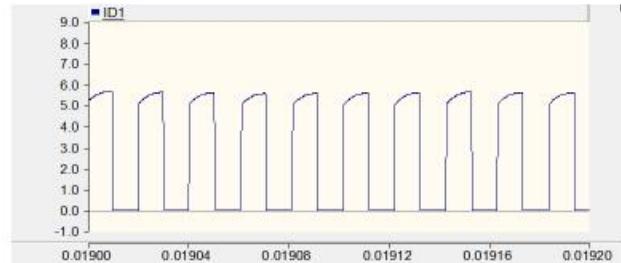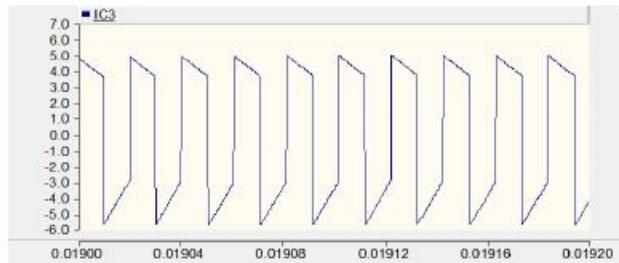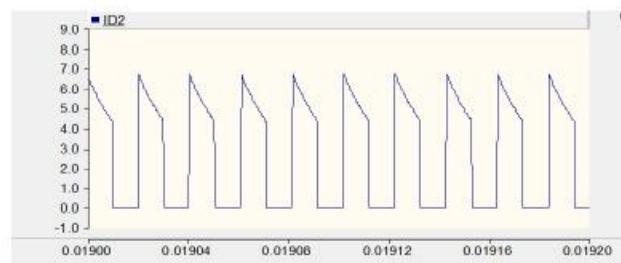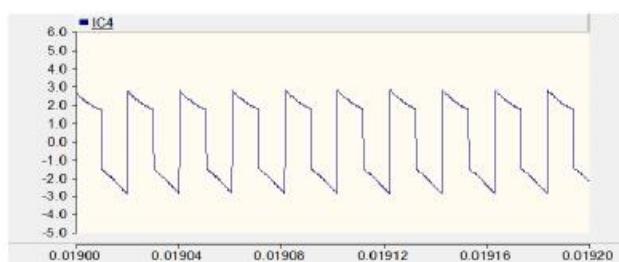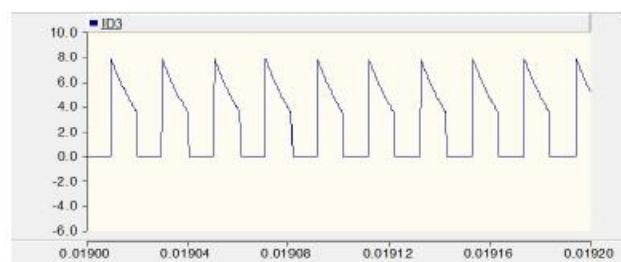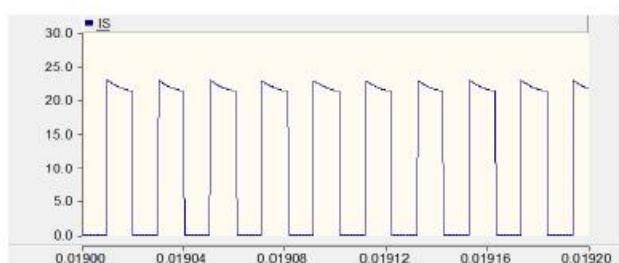
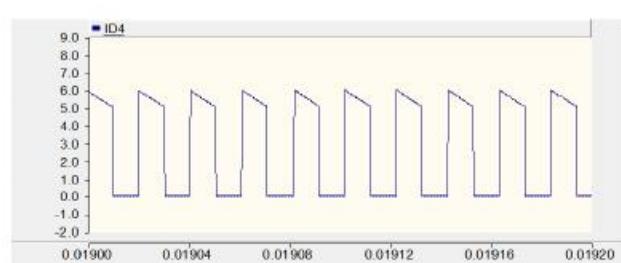
شکل ۱۹: جریان عبوری از خازن C_1 شکل ۲۰: جریان عبوری از سلف L_2 شکل ۲۱: جریان عبوری از خازن C_2 شکل ۲۲: جریان عبوری از دیود D_1 شکل ۲۳: جریان عبوری از خازن C_3 شکل ۲۴: جریان عبوری از دیود D_2 شکل ۲۵: جریان عبوری از خازن C_4 شکل ۲۶: جریان عبوری از دیود D_3 

شکل ۲۷: جریان عبوری از کلید


شکل ۲۸: جریان عبوری از دیود D_4

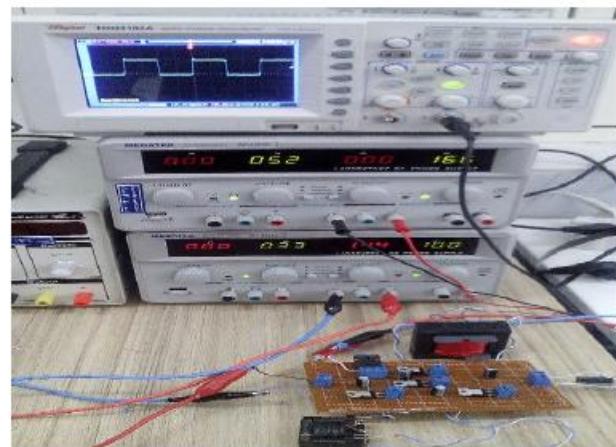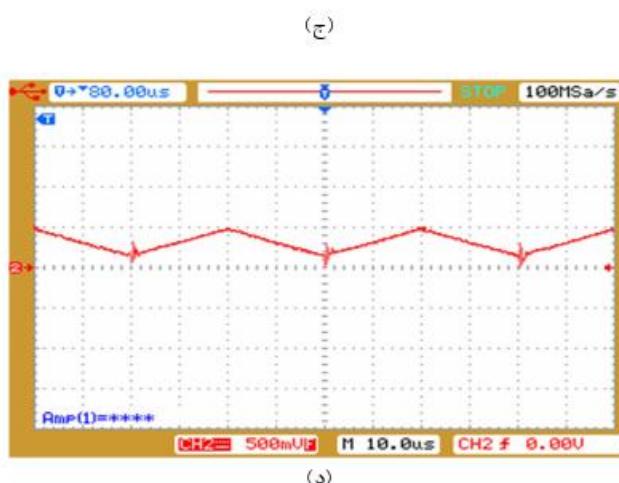


شکل ۲۴: مدار عملی مبدل پیشنهادی

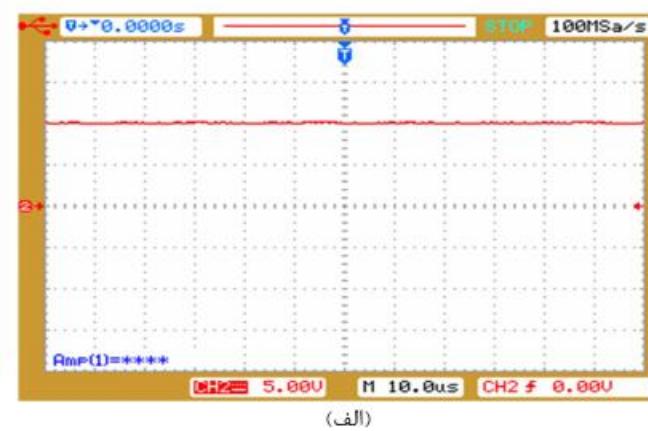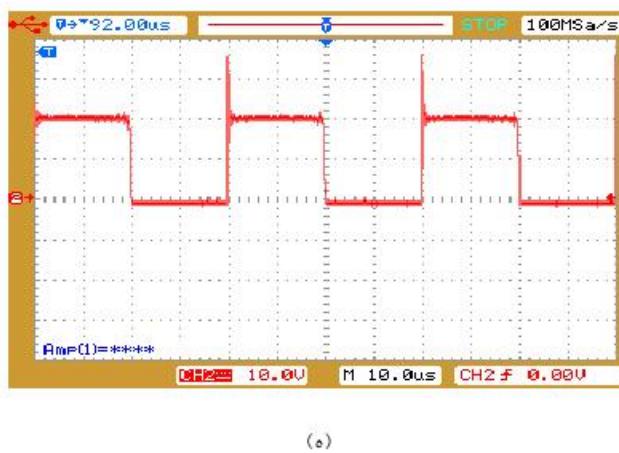

شکل ۲۵: نتایج عملی مبدل پیشنهادی

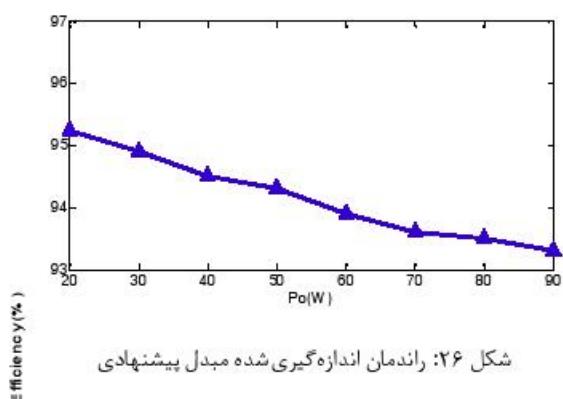


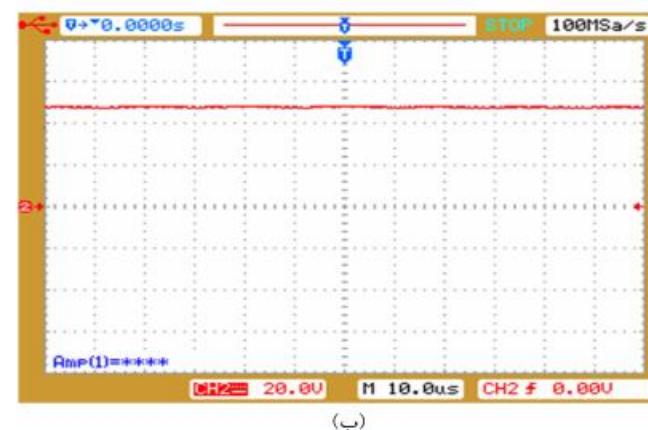شکل ۲۶: راندمان اندازه‌گیری شده مبدل پیشنهادی



۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله یک مبدل بدون ترانسفورماتور با ضریب بهره بالا پیشنهاد داده شده است و می‌تواند برای افزایش ولتاژ به کاررفته رود. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی بالاتر از مبدل‌های افزاینده و کاهنده-افزاینده مرسوم است و در ناحیه وسیع تری نسبت به مبدل‌های ذکر شده کار می‌کند. در این مبدل تنها یک کلید به کار رفته است که موجب سادگی کنترل مبدل می‌شود. در مبدل پیشنهادی تنش ولتاژ دو سر کلید پائین است که منجر به کاهش تلفات هدایتی و نیز افزایش بازده مبدل می‌گردد. در این مقاله به بررسی مبدل پیشنهادی در دو رژیم هدایت پیوسته و ناپیوسته،

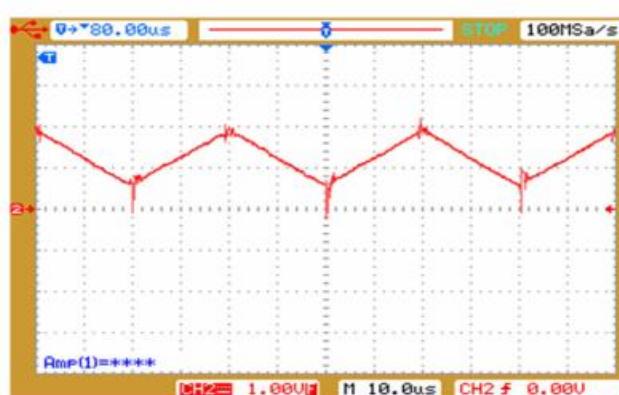

- Transactions on Power Electronics*, vol. 28, no. 1, pp. 300–311, 2013.
- [15] A. A. Fardoun and E. H. Ismail, "Ultra step-up DC-DC converter with reduced switch stress," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 46, no. 5, pp. 2025–2034, 2010.
- [16] G. Zhu and A. Ioinovici, "Steady-state characteristics of switched-capacitor electronic converters," *Journal of Circuits, Systems and Computers*, vol. 7, pp. 69–91, 1997.
- [17] S. M. Chen, T. J. Liang, L. S. Yang and J. F. Chen, "A cascaded high step-up DC-DC converter with single switch for microsource applications," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 26, no. 4, pp. 1146–1153, 2011.
- [18] S. V. Araujo, R. P. Torrico-Bascope and G. V. Torrico-Bascope, "Highly efficient high step-up converter for fuel-cell power processing based on three-state commutation cell," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 57, no. 6, pp. 1987–1997, 2010.
- [19] S. C. Tan, M. Nur, S. Kiratipongvoot, S. Bronstein, Y. M. Lai, C. K. Tse and A. Ioinovici, "Switched-capacitor converter configuration with low EMI emission obtained by interleaving and its large-signal modeling," in *IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, pp. 1081–1084, 2009.
- [20] C. T. Pan, C. F. Chuang and C. C. Chu, "A Novel Transformerless Interleaved High Step-Down Conversion Ratio DC-DC Converter With Low Switch Voltage Stress," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 61, no. 10, pp. 5290–5299, 2014.
- [21] X. Hu and C. Gong, "A High Gain Input-Parallel Output-Series DC/DC Converter with Dual Coupled-Inductors," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 30, no. 3, pp. 1306–1317, 2015.
- [22] K. I. Hwu and W.Z. Jiang, "Isolated step-up converter based on flyback converter and charge pumps," *IET Power Electronics*, vol. 7, no. 9, pp. 2250–2257, 2014.
- [23] A. Ajami, H. Ardi and A. Farakhor, "Design, analysis and implementation of a buck-boost DC/DC converter," *IET Power Electronics*, vol. 7, no. 12, pp. 2902–2913, 2014.
- [24] M. R. Banaei, H. Ardi and A. Farakhor, "Analysis and implementation of a new single-switch buck-boost DC/DC converter," *IET Power Electronics*, vol. 7, no. 7, pp. 1906–1914, 2014.
- [25] K. I. Hwu and W.Z. Jiang, "A High Improvement in voltage conversion ratio for step up converter established by KY and buck-boost converters based on coupled inductor," *IET Power Electronics*, vol. 7, no. 6, pp. 1457–1465, 2014.
- [26] Y. P. Hsieh, J. F. Chen and T. J. Liang, "Novel high step-up dc-dc converter for distributed generation system," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 60, no. 4, pp. 1473–1482, 2013.
- [27] Y. P. Hsieh, J. F. Chen, L. S. Yang, C. Y. Wu and W. S. Liu, "High-Conversion-Ratio Bidirectional DC-DC Converter With Coupled Inductor," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 61, no. 1, pp. 210–222, 2014.
- [28] J. K. Kim and G. W. Moon, "Derivation, analysis, and comparison of non-isolated single-switch high step-up converters with low voltage stress," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 30, no. 3, pp. 1336–1344, 2015.

محاسبه بازده و جریان‌های عبوری از عناصر مبدل پرداخته شده است. در پایان برای نشان دادن صحت محاسبات و عملکرد صحیح مبدل تابع شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار PSCAD و همچنین به صورت عملی آورده شده است.

مراجع

- [1] R. J. Wai, C. Y. Lin, C. Y. Lin, R. Y. Duan and Y. R. Chang, "High-efficiency power conversion system for kilowatt-level stand-alone generation unit with low input voltage," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, no. 10, pp. 3714–3702, 2008.
- [2] M. Delshad and S. Shahnamnia, "A new ZVT high step up DC-DC converter," in *IEEE ECTI Conference*, pp. 1–4, 2012.
- [3] N. P. Papanikolaou and E. C. Tatakis, "Active voltage clamp in flyback converters operating in CCM mode under wide load variation," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 51, no. 3, pp. 632–640, 2004.
- [4] O. Abutbul, A. Gherlitz, Y. Berkovich and A. Ioinovici, "Step-up switching-mode converter with high voltage gain using a switched-capacitor circuit," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications*, vol. 50, no. 8, pp. 1098–1102, 2003.
- [5] S. K. Changchien, T. J. Liang, J. F. Chen and L. S. Yang, "Novel high step-up DC-DC converter for fuel cell energy conversion system," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 57, no. 6, pp. 2007–2017, 2010.
- [6] K. C. Tseng and T. J. Liang, "Analysis of integrated boost-flyback step-up converter," *IEE Proceedings - Electric Power Applications*, vol. 152, no. 2, pp. 217–225, 2005.
- [7] T. F. Wu, Y. S. Lai, J. C. Hung and Y. M. Chen, "Boost converter with coupled inductors and buck-boost type of active clamp," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, no. 1, pp. 154–162, 2008.
- [8] N. P. Papanikolaou and E. C. Tatakis, "Active voltage clamp in flyback converters operating in CCM mode under wide load variation," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 51, no. 3, pp. 632–640, 2004.
- [9] J. M. Kwon and B. H. Kwon, "High step-up active-clamp converter with input-current doubler and output-voltage doubler for fuel cell power systems," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 24, no. 1, pp. 108–115, 2009.
- [10] F. Zhang, L. Du, F. Z. Peng and Z. Qian, "A new design method for high-power high-efficiency switched-capacitor dc-dc converters," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 23, no. 2, pp. 832–840, 2008.
- [11] B. Axelrod, Y. Berkovich and A. Ioinovici, "Switched-capacitor/switched-inductor structures for getting transformerless hybrid DC-DC PWM converters," *IEEE Transactions on Circuits and Systems. I: Regular Papers*, vol. 55, no. 2, pp. 687–696, 2008.
- [12] B. S. Revathi and M. Prabhakar, "High gain high power DC-DC converter for photovoltaic application," *ICMiCR*, pp. 1–6, 2013.
- [13] K. C. Tseng and C. C. Huang, "High step-up high-efficiency interleaved converter with voltage multiplier module for renewable energy system," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 61, no. 3, pp. 1311–1319, 2014.
- [14] W. Li, X. Xiang, C. Li, W. Li and X. He, "Interleaved high step-up ZVT converter with built-in transformer voltage doubler cell for distributed PV generation system," *IEEE*